


CA Review: Datapath

Useful blocks:

① ALU: arithmetic instructions 有:


add sub slt sltu sll srl sra xor or and
 加减 store if less than shift.

对于 xor or and:

 

用 Sel0 Sel1 来控制
 输出哪个位运算.

对于 shift:

 

因为 sll 就是 0 填充

用 0 填充

← (left shift example).


5位 input, 因为 shift 命令就是移动 imm 低 5 位代表的十进制数.

类似可构造 srl sra 专用的 block (or: notation: $C[i-1]$).

对于加减: 输入 3 位: $A[i]$ $B[i]$ ($C[i]$) (进位) 输出 result i
 及下一位进位。故:




(ADDER).

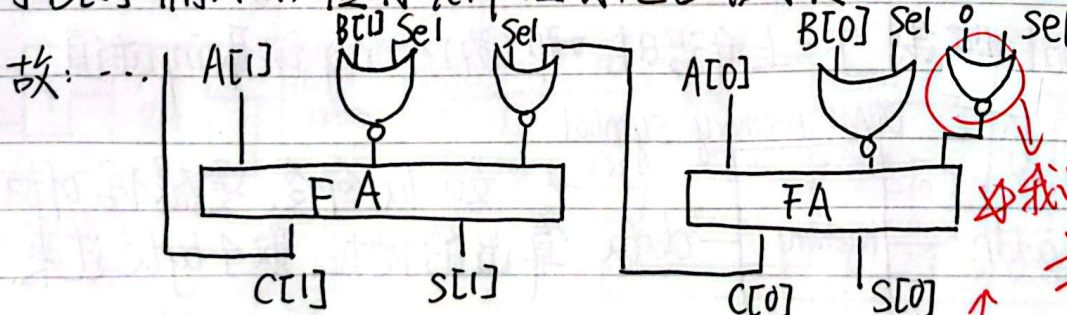而减法呢? $A - B = A + (-B) = A + \bar{B} + 1 \pmod{2^{N-1}}$ 则 $B[i]$ 输入时, 应有元件控制是否翻转... XOR Gate! *

我画错了! 应该是 XOR!

由 Sel 信号控制: 1, 则是减, $B[i]$ 反转 (包括 0 位的进位: $0 \Rightarrow 1$).


0, 则是加法

 

KOKUYO



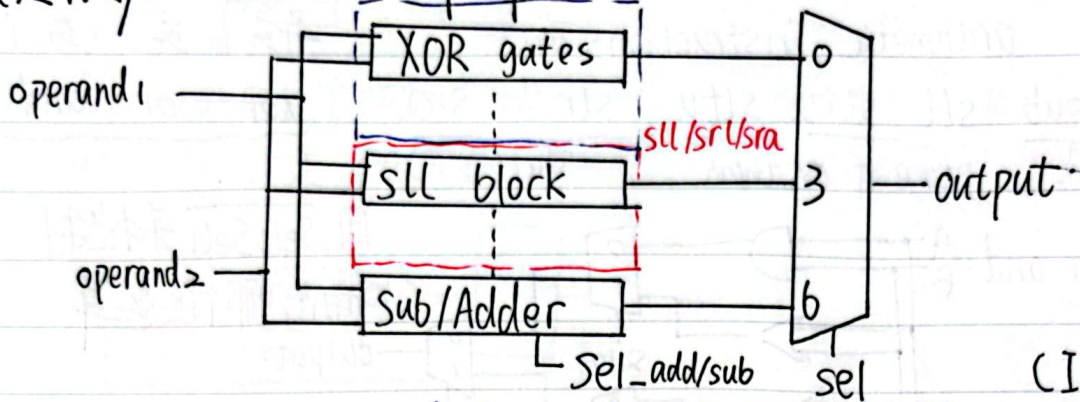
至此, 三种操作: add/sub, shift, and bit operation, 都准备了 block
最终依据 sel 信号选择即可: xor/and/or



△: 对于 immediate, 只需修改 operand2, 通过这个接口给 imm, 而非 reg 中数据即可 (I-type) ↓


② Reg. ⇒ Register file.

 功能: provide data given register numbers & change the stored value



*: 这个 32-multiplexer 可能用 5 层 2-multiplexer 搭建; 且一个 32-plexer 输出一个 reg value, 故此处应用两个 32-multiplexer!

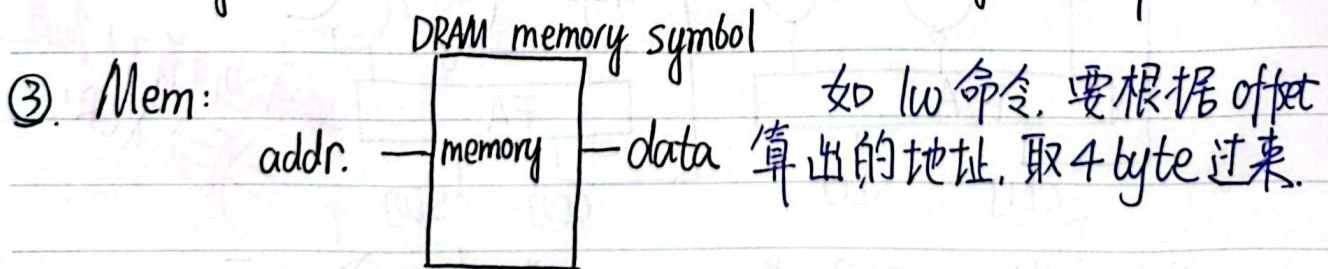△: 此处 signal 控制 下一上升沿时, 哪(两)个 reg 读取 input 值




③ Mem:

如 lw 命令, 要根据 offset 算出的地址, 取 4 byte 过来.

介绍了 useful blocks, 接下来关键便是如何运用它们于指令!


如: 明显地: ALU 将会被 R-I-type 指令使用

 Another thing: symbol for Reg. file & ALU.



下面, 将介绍不同 type 中的 datapath 搭建:

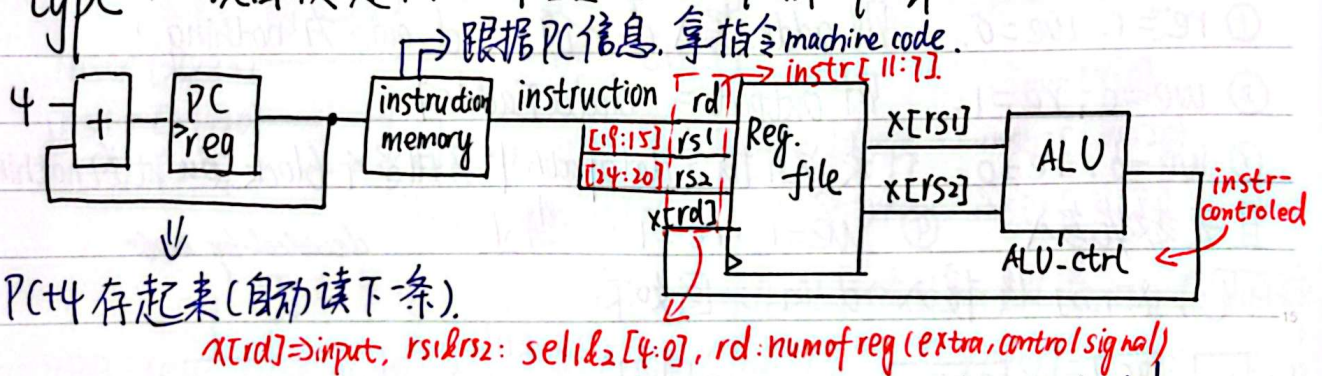
R-type 说白了就是用 $rs2$ 中值对 $rs1$ 作操作最后给 rd 值



I-type: 回顾一下 I-type 与 R-type 的区别:

- ① I-type 中有许多操作与 R 中类似 ($addi$, $slli$, ori), 只不过一个 reg 一个 imm
- ② 除①之外, 还有 lw / bh , 要从 Data memory 中拿数据

但有个共同点, ①. ② 的输出, 最终都是输回给 rd 的!

 


S-type: 在开始前, 要厘清 S-type 在干什么: 如 $sw: rs2, imm(rs1)$:

store word at $rs2$ to memory $addr. = (X[rs1] + imm)$.

可见, 这里进 Data memory 的 $addr.$ 依然是 ALU 的输出, 但这里的 Data memory block 应支持写入 Data!

可见 Data mem 需进一步设计:

read enabled

 

(⇒) 目前只能读.

(a.k.a. "读"到这个位置)

在这里 $addr.$ 依然可用于定位, 但 $d-in$ 的设计指定了写入啥值. 而 re, we 将控制此时 block 是读 or 写, i.e., 控制 block 行为:

① $we=1, re=0$, 则 $addr.$ 写入 $d-in$ 值, $d-out$ 为 nothing


② $we=0, re=1$, 则 $d-out = data[addr.]$

③ $we=0, re=0$, 代表这个指令 datapath 中不用这个 block, $d-out$ 为 nothing 且无数据写入

④ $we=1, re=1$: 禁止!

decided by instr

可见, $X[rs2]$ 将接入 $d-in$; 图如下:

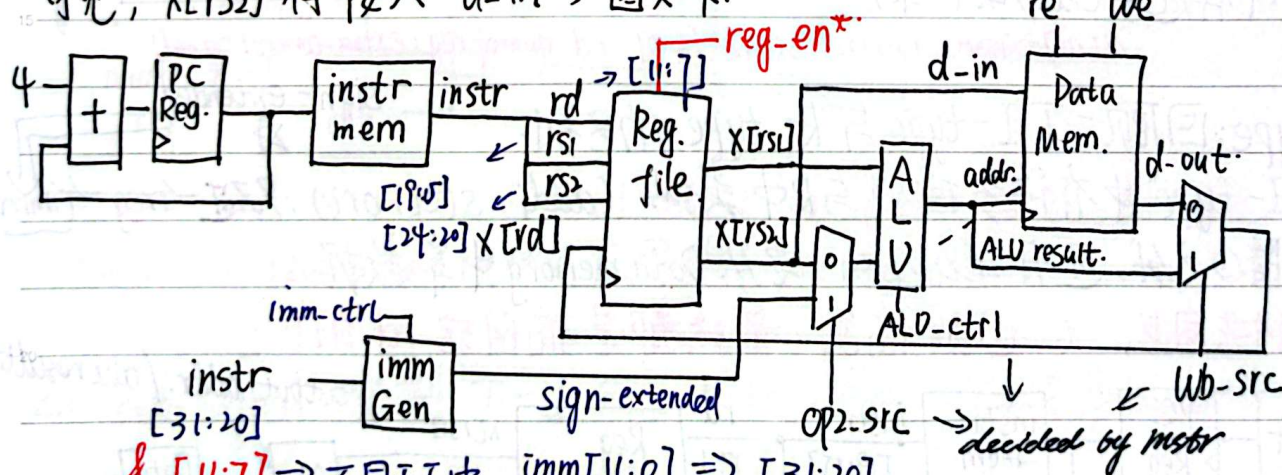

& $[11:7] \Rightarrow$ 不同于 I 中, $imm[11:0] \Rightarrow [31:20]$.


因为 S 的 machine code 中, $imm[11:5] \Rightarrow [31:25]$; $imm[4:0] \Rightarrow [11:7]$

可见, $instr$ 输入的不仅是 $[31:20]$, 还需要 $[11:7]$; 这也意味着, imm Gen block 的设计需要进一步完善! Δ

*: 同时, reg-file block 加入了额外的 control signal: reg-en

why? 假设 SW 之后, d-out 为 nothing; 虽然 S-type 无 rd, 但 [11:7] 处依然是 5 位, 且传给 reg-file (但其实这 5 位是 imm[4:0]!) 那么, nothing 将会传给 rd! 故要 reg-en 控制 wb 决策!

 那么可见, 若是 lw 或 R-type, rd 的更新将在下-clk 上升沿; 下-上升沿时, rd 读入 (if reg-en 为 1), 与此同时, PC reg 给出 instr, 将会陆续拆出新 rd, rs1, rs2; 但前者进程更快, 故新 reg 已来时, 旧 rd 已读入, 已准备好被读了 (如上一个 rd 是现在 rs1)



* 还有 bne, blt, bge; 可让 ALU 伸出 portal, 并 instr 控制发挥

B-type: eq. beq, rs1, rs2, L (imm/label), 若 $x[rs1] == x[rs2]$, 则前往 L ($PC + \text{imm} / \text{label}$; 但机器码用 $\text{imm} / \text{label} - PC$)

如何简便地在 上一个版本的图 (S-type) 中修改, 以支持 B-type?

回想 ALU 中计算过 $x[rs1] - x[rs2]$ 的! 可以用一个大或门判断 32-bit 结果是否为 0! 因此, ALU 可以额外出一个 zero portal. 这个 portal 是否发挥作用, 应由 instruction machine code 提供的信息决定。


发挥作用时:
$$\begin{cases} PC = PC + 4, & \text{if zero} \neq 0 \\ PC = PC + \text{imm}, & \text{if zero} = 0 \end{cases}$$

可见: 原来的 $PC + 4$ 简单逻辑也需要进一步完善

而 B-type 中 imm 组成又与 I, S 不同, 故 imm Gen 也要改



以下是支持 R.I - type & bge 的 datapath 图:

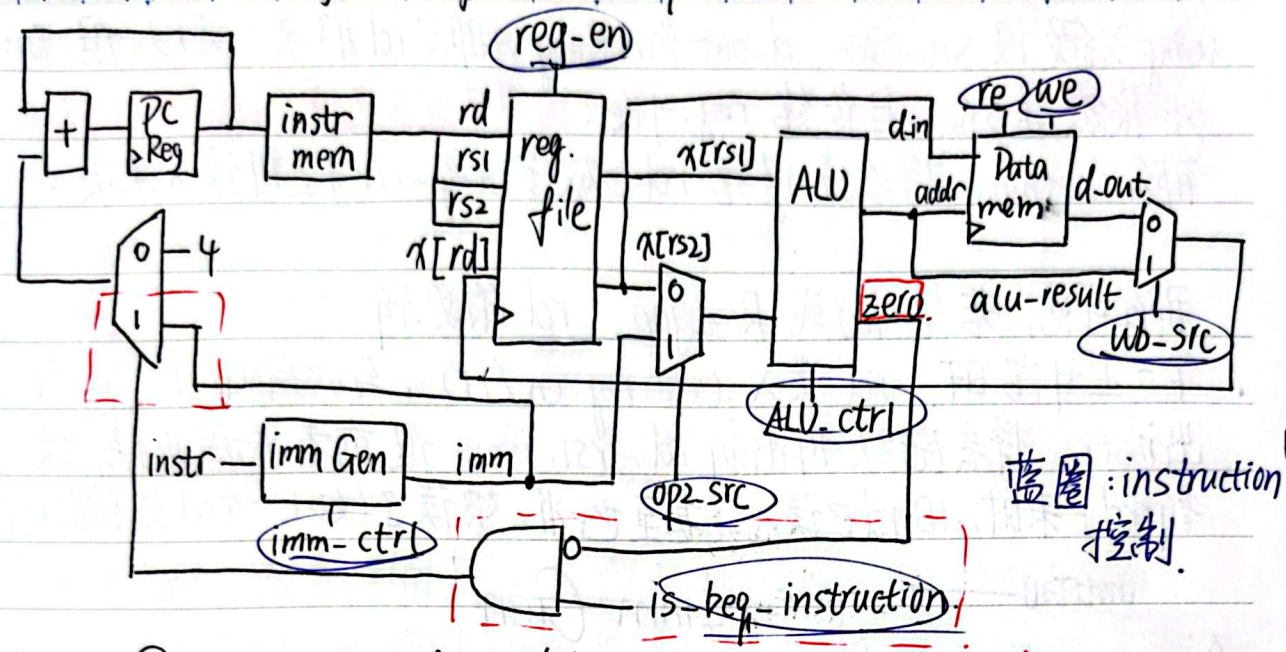

蓝圈: instruction 控制.

fig1

